

文章目录

- [第一章 数字逻辑基础](#)
 - [二进制、八进制、十进制和十六进制之间的转换](#)
 - [8421BCD 码与十进制之间的转换](#)
 - [十进制与原码、反码、补码之间的转换](#)
- [第二章 逻辑门电路](#)
 - [逻辑门](#)
 - [TTL 与非门](#)
 - [MOS 逻辑电路](#)
- [第三章 逻辑代数](#)
 - [逻辑代数运算法则](#)
 - [逻辑函数标准形式](#)
 - [逻辑函数的公式化简法](#)
 - [逻辑函数的卡诺图化简法](#)
- [第四章 组合逻辑电路](#)
 - [组合逻辑电路分析](#)
 - [组合逻辑电路设计](#)
 - [译码器](#)
 - [多路选择器](#)
- [第五章 触发器](#)
 - [基本 RS 触发器](#)
 - [时钟触发器](#)

- [主从触发器](#)
- [正边沿触发器](#)
- [触发器间的相互转换](#)
- [第六章 时序逻辑电路](#)
- [同步时序电路分析](#)
- [同步时序电路设计](#)
- [计数器 \(74161\)](#)
- [第七章 脉冲波形的产生与变换](#)
- [555 定时器](#)
- [施密特触发器](#)
- [单稳态触发器](#)
- [多谐振荡器](#)
- [第九章 数模与模数转换](#)
- [数模转换电路 \(DAC\)](#)
- [模数转换电路 \(ADC\)](#)
- [第十章 半导体存储器](#)
- [随机存储器 \(RAM\)](#)
- [RAM 扩展](#)
- [只读存储器 \(ROM\)](#)

第一章 数字逻辑基础

二进制、八进制、十进制和十六进制之间的转换

1. 十进制和二进制、八进制、十六进制相互转换

1. γ 进制转换成十进制:

各种进制数按权展开就已经完成了各种进制向十进制的转换。

$$(111001.01)_2 = (1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-2})_{10} = (57.25)_{10}$$

2. 十进制转换成 γ 进制:

1) 整数部分，除以 γ 取余，直到商为0为止，逆序

2) 小数部分，乘 γ 取整，顺序

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

• 例 1.

将 $(179.46)_{10}$ 转换成八进制:

$\begin{array}{r} 8 \overline{) 179} \dots\dots 3 \\ 8 \overline{) 22} \dots\dots 6 \\ 8 \overline{) 2} \dots\dots 2 \\ 0 \end{array}$	<p>小数点</p> <p>•</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><div style="border-left: 2px solid red; height: 150px; margin: 0 5px;"></div><div style="border-left: 2px solid red; height: 150px; margin: 0 5px;"></div></div>	$\begin{array}{r} 0.46 \\ \times 8 \\ \hline 3.68 \\ 0.68 \\ \times 8 \\ \hline 5.44 \end{array}$
		$\begin{array}{c} 3 \leftarrow \\ 5 \leftarrow \end{array}$

$$(179.46)_{10} = (263.35)_8$$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

2. 二进制和八进制、十六进制相互转换

例 1.

3. 二进制与八进制间的转换

$8=2^3$ 3位二进制数表示1位八进制数

方法: 以小数点为界向两侧划分, 三位一组, 不够添0

$$(1\ 101\ 110011.1011)_2 = (1563.54)_8$$

1 5 6 3 5 4

注意: 最后一个1:100---4
第一个1: 001---1

$$(253.16)_8 = (010101011 \cdot 001110)_2$$

小数两端的0可被忽略

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

例 2.

4. 二进制与十六进制间的转换

$16=2^4$ 4位二进制数表示1位十六进制数

方法: 以小数点为界向两侧划分, 四位一组, 不够添0

$$(1\ 0101\ 11101101.1011101)_2 = (15ED.BA)_{16}$$

1 5 E D B A

$$(3D5E.7A8)_{16} = (11\ 1101\ 0101\ 1110.0111\ 1010\ 1)_2$$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

8421BCD 码与十进制之间的转换

例 1.

$$(85.67)_{10} = (1000\ 0101\ .0110\ 0111)_{8421BCD}$$

$$(0111\ 0010\ 0110\ 1001. 1000\ 0011)_{8421BCD} = (7269.83)_{10}$$

十进制与原码、反码、补码之间的转换

1. 正数

- 原码

0	+	二进制数
↓		↓
符号		大小

- 反码、补码与原码相同

2. 负数

- 原码：符号位为 1+对应二进制数
- 反码：原码符号位不变，其余取反

- 补码：反码最低有效位加 1

负数：

原码规则： 1+原码

反码规则： 1+反码

补码规则： 1+补码

$$-13 = (-1101)_2$$

原码： 1,1101

原码表示

反码： 1,0010

反码表示

补码： 1,0011

补码表示



https://blog.csdn.net/weixin_43389173

第二章 逻辑门电路

逻辑门

1. 与门

- 符号

  


- 表达式

$$\mathbf{F = A \cdot B = AB}$$

(A 与 B) (逻辑乘)

2. 或门


- 符号

 

- 表达式: $F=A+B$

3. 非门

- 符号

 


- 表达式


$$F = \overline{A}$$

4. 复合逻辑门

与或门

 



与或非门

 

5. 异或门


$$F = A \oplus B$$

$$= \overline{A}B + A\overline{B}$$

  


国内使用

6. 同或门

 
 
$$F = A \odot B = AB + \overline{A} \cdot \overline{B}$$



$$F = \overline{A \oplus B}$$

TTL 与非门

1. 电压传输特性

TTL 系列: (典型值)

高电平1: 2.8~3.6V;

低电平0: 0~0.3V.

2. 输入/输出特性

门坎电压时的 R_i $R_i = 1.9k\Omega \approx 2k\Omega = R_T$


R_T : 门坎电阻

输入端负载电阻 R_i $\left\{ \begin{array}{l} R_i < R_T, \text{ 等同于逻辑低电平 (0)} \\ R_i > R_T, \text{ 等同于逻辑高电平(1)} \\ R_i \text{ 对地悬空, } (\infty) \text{ 逻辑高 (1)} \end{array} \right.$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

3. 例题:

2.3 题图 2.3 中的电路均为 TTL 门电路, 试写出各电路输出 $Y_1 \sim Y_8$ 状态。

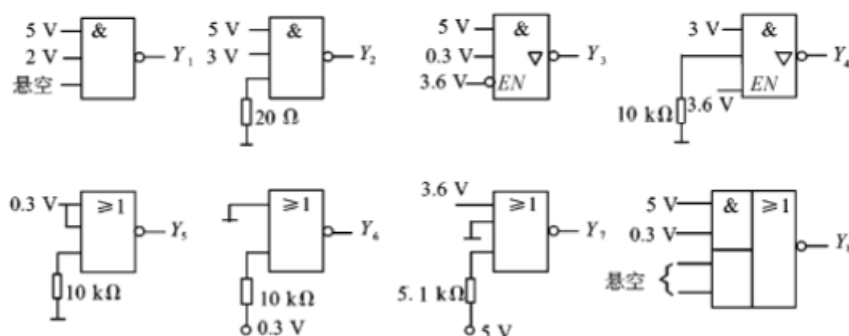

题图 2.3


解: $Y_1=0, Y_2=1, Y_3=\text{Hi-Z}, Y_4=0, Y_5=0, Y_6=0, Y_7=0, Y_8=0$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173


MOS 逻辑电路

1. NMOS 门电路


- 非门

 

- 与非门

 


- 或非门

 

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

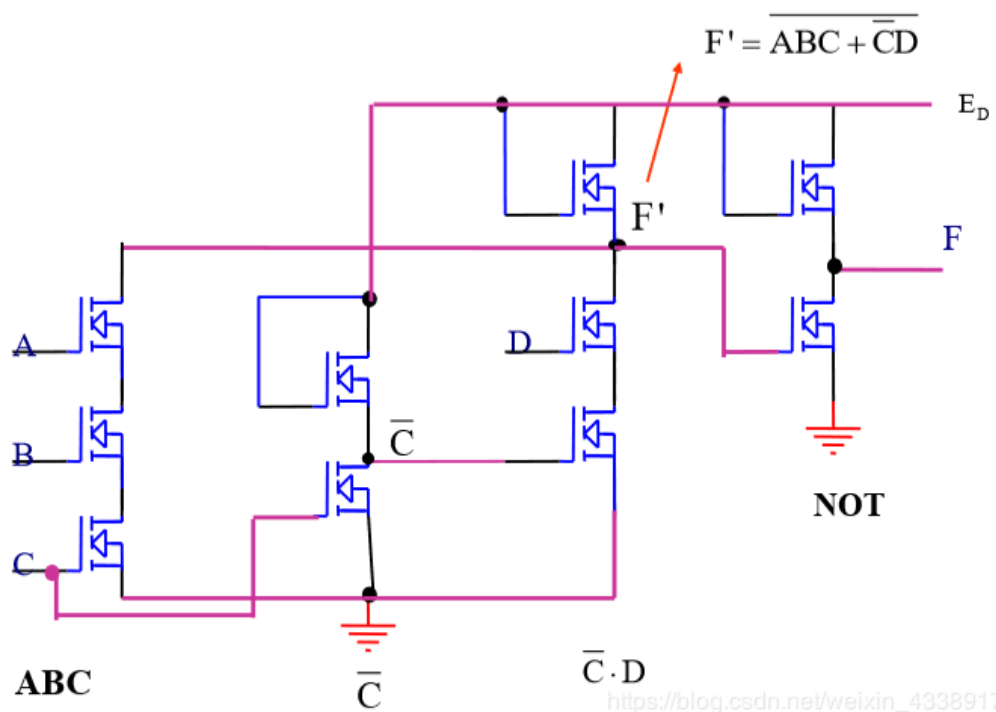- 例题：


请根据 $F = ABC + \overline{C}D$ 画出一个NMOS电路图：




https://blog.csdn.net/weixin_43389173

2. CMOS 门电路


- 非门

 

- 与非门

 


- 或非门

 


• 例题 1:

2.21 写出题图 2.21 中 CMOS 电路的输出逻辑表达式 F_1 和 F_2 。

 



题图 2.21

解:

 

  - 例题 2:

MOS电路的输入电阻 $R_{GS} : > 10^{10} \Omega$, 因此不管外部输入电阻多大, 均有 $GND \rightarrow 0$, $E_c \rightarrow 1$ 。



https://blog.csdn.net/weixin_43389173

第三章 逻辑代数

逻辑代数运算法则

1. 逻辑代数的基本定律

加

乘

- | | | | |
|---------|--|---------------------------------|--------|
| 1) 定律 1 | $A+B=B+A$; | $AB=BA$ | (交换律) |
| 2) 定律 2 | $A+(B+C)=(A+B)+C$; | $A(BC)=(AB)C$ | (结合律) |
| 3) 定律 3 | $A+(BC)=(A+B)(A+C)$; $A(B+C)=AB+AC$; (分配律) | | |
| 4) 定律 4 | $A+0=A$, $A+1=1$; | $A \cdot 1=A$, $A \cdot 0=0$ | |
| 5) 定律 5 | $A+\bar{A}=1$; | $A \cdot \bar{A}=0$ | (互补律) |
| 6) 定律 6 | $A+A=A$; | $A \cdot A=A$ | (重叠律) |
| 7) 定律 7 | | $\overline{\bar{A}}=A$ | (还原律) |
| 8) 摩根定理 | $\overline{A+B}=\bar{A} \cdot \bar{B}$; | $\overline{AB}=\bar{A}+\bar{B}$ | (摩根定理) |

推论 $\overline{A+B+C}=\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$ $\overline{ABC}=\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

2. 基本规则

- 反演规则

$$F \left\{ \begin{array}{ccc} 1 & \longleftrightarrow & 0 \\ + & \longleftrightarrow & \cdot \\ \text{原变量} & & \text{反变量} \end{array} \right\} \begin{array}{c} \text{新函数} \\ \bar{F} \end{array}$$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

- 对偶规则

$$\text{函数 } F \left\{ \begin{array}{ccc} + & \longleftrightarrow & \cdot \\ 1 & \longleftrightarrow & 0 \end{array} \right\} \text{新函数 } F'$$

- 例题:

例 1:

$$\text{函数 } F = A(B + \bar{C}) + CD$$

分别给出 F' 和 \bar{F}

解:

$$F' = (A + B\bar{C})(C + D)$$

$$\bar{F} = (\bar{A} + \bar{B}C)(\bar{C} + \bar{D})$$

例 2:

$$G = \overline{\overline{W}\overline{X} + Y + \bar{Z}} + X$$

$$G' = \overline{\overline{(W + X)Y \cdot \bar{Z}} \cdot X}$$

$$\bar{G} = \overline{\overline{(W + X)Y \cdot \bar{Z}} \cdot \bar{X}}$$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

3. 常用公式

$$A + AB = A; \quad A(A + B) = A$$

$$AB + A\bar{B} = A; (A + B)(A + \bar{B}) = A$$

$$A + \bar{A}B = A + B; A(\bar{A} + B) = AB$$

$$AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C; (A+B)(\bar{A}+C)(B+C) = (A+B)(\bar{A}+C)$$

$$\text{推论: } AB + \bar{A}C + BCDE = AB + \bar{A}C$$

逻辑函数标准形式

1. 最小项及标准与或式

- m 表示。1: 原变量, 0: 反变量
- 任意两最小项之积为 0
- 全体最小项之和为 1
- 标准与或式

$$\begin{aligned} F_1(A,B,C) &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + ABC \\ &= m_2 + m_6 + m_3 + m_7 \\ &= \sum m(2, 3, 6, 7) \end{aligned} \left. \vphantom{\sum m(2, 3, 6, 7)} \right\} \text{标准与或式}$$

m 可以忽略

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

2. 最大项及标准或与式

- M 表示。0: 原变量, 1: 反变量
- 任意两最大项之和为 1
- 全体最大项之积为 0

- 标准或与式

例如:

$$\begin{aligned}
 F_2(A,B,C) &= (A+B+C)(A+B+\bar{C})(\bar{A}+B+C)(\bar{A}+B+\bar{C}) \\
 &\quad \quad \quad \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{matrix} \\
 &= M_0 \cdot M_1 \cdot M_4 \cdot M_5 \\
 &= \prod M(0,1,4,5) \quad \text{M 可以被忽略}
 \end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

3. 两种标准式间的关系

- 最大项与最小项互为反函数
- 如果不在最小项中出现的编码，一定出现在最大项的编号中。

逻辑函数的公式化简法

1. 例 1:

$$\begin{aligned}
 F &= A\bar{B} + \overline{\overline{A}C} + \overline{\overline{B}C} \\
 &= A\bar{B} + \overline{\overline{A}C} \bullet \overline{\overline{B}C} \\
 &= A\bar{B} + (A + \bar{C})(B + \bar{C}) \\
 &= \overline{A\bar{B}} + AB + \overline{A\bar{C}} + \overline{B\bar{C}} + \bar{C} \\
 &\quad \quad \quad \begin{matrix} \swarrow & \quad \quad \quad \downarrow \\ & \quad \quad \quad \uparrow \end{matrix} \\
 &= A + \bar{C}
 \end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

2. 例 2:

$$\begin{aligned}
 F &= \underbrace{A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}}_{C+\bar{C} \text{ 互补律}} + \overline{DE}(B+G) + \bar{D} + (\bar{A}+B)D + \underbrace{A\bar{B}CDE}_{\text{吸收律}} + \underbrace{A\bar{B}DEG}_{\text{吸收律}} \\
 &= \bar{A}\bar{B} + \bar{D} + \bar{A}\bar{B}D \quad \leftarrow \text{吸收律} \\
 &= \bar{A}\bar{B} + \bar{D} + D = \bar{A}\bar{B} + 1 = 1
 \end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

3. 例 3:

$$G = (A + B + \bar{C})(A + B)(A + \bar{C})(B + \bar{C})$$

解: 对偶规则

$$\begin{aligned}
 G' &= A\bar{B}\bar{C} + AB + A\bar{C} + B\bar{C} \\
 &= AB + A\bar{C} + B\bar{C}
 \end{aligned}$$

$$G = (A + B)(A + \bar{C})(B + \bar{C})$$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

逻辑函数的卡诺图化简法

1. 4 个变量的卡诺图

F \ AB		CD			
		00	01	11	10
CD	00	0	4	12	8
	01	1	5	13	9
	11	3	7	15	11
	10	2	6	14	10

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

2. 最小项时, F 为 1; 最大项时, F 为 0

3. 求最简与或式

- 方法: 圈相邻格中的 1, 合并最小项

- 根据下面规则将含有 1 的相邻格圈在一起：

① 一组必须是一个矩形, 2^n 个相邻格

② 尽可能多圈 1

③ 每个圈中至少有一个其它圈未圈过的 1, 1 可以重复圈, 所有的 1 都要圈

④ 消去圈内同一变量的原变量和反变量, 留下不变的变量是 1 的写原变量, 是 0 的写反变量, 组成“与”项

⑤ 加和各圈之间为“或”关系

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

- 例：

例 6:

把下列函数分别简化为最简与或式和最简或与式

$$F(A,B,C,D) = \overbrace{(\bar{A} + \bar{C})}^0 \overbrace{(\bar{A} + B + \bar{D})}^0 \overbrace{(\bar{B} + D)}^0 \overbrace{(\bar{A} + B + \bar{C} + D)}^0$$

1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0

解: 画出卡诺图, 直接圈出 0

F AB					
CD		00	01	11	10
	00	0	0		0
	01	0	0		0
	11	0	0	0	0
	10	0	0	0	0

最简或与式: 圈 0

$$F(A,B,C,D) = (\bar{B} + D)(\bar{A} + \bar{C})(\bar{A} + B + \bar{D})$$

最简与或式: 圈 1

$$F(A,B,C,D) = \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{A}D + B\bar{C}D + \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

4. 求最简或与式 (圈 0)

5. 具有随意项的逻辑函数的化简

化简时,根据化简需要, ϕ 可作1 或作0;
但不能既当1 同时又当0


• 例:

例1: 用卡诺图化简函数

$$F(A,B,C,D) = \sum m(1,3,7,11,15) + d(0,2,5)$$

解: 卡诺图

下图中的标示: Φ_1 , Φ_2 , 和 Φ_3

 

如果:

$$\Phi_3 = 1, \Phi_1 = \Phi_2 = 0$$

圈 1:

$$F = CD + \bar{A}D$$

圈 0:

$$F = D(\bar{A} + C)$$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

第四章 组合逻辑电路

组合逻辑电路分析


1. 步骤

- 根据输入逐级写出输出内容
- 化简逻辑功能
- 列出真值表

- 讨论功能

2. 例题：

例：分析下列电路的逻辑功能

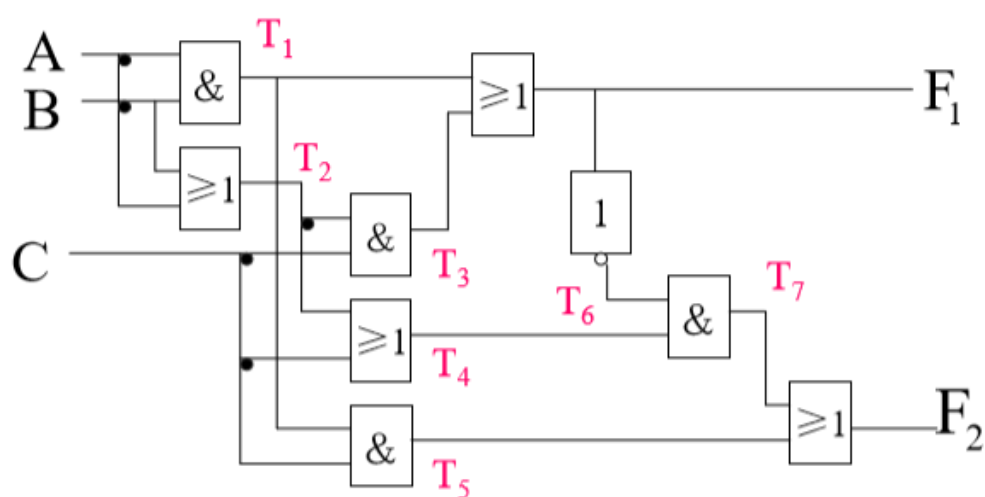

方法： 1. 写出每个门的输出表达式

2. 写出 F 并化简 https://blog.csdn.net/weixin_43389173

$$\begin{aligned}
T_1 &= AB, & T_2 &= A + B, & T_3 &= (A + B)C, \\
T_4 &= A + B + C, & T_5 &= ABC, \\
F_1 &= T_1 + T_3 = AB + (A + B)C = AB + AC + BC, \\
T_6 &= \overline{F_1} \\
T_7 &= T_6 \cdot T_4 = \overline{AB + AC + BC}(A + B + C) \\
&= \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} \\
F_2 &= T_7 + T_5 = \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + ABC
\end{aligned}$$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

3. 列真值表

真值表

$$\begin{aligned}
F_1 &= AB + BC + AC \\
&= \sum(3, 5, 6, 7)
\end{aligned}$$

$$F_2 = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

4. 分析

$$F_1 = AB + BC + AC$$

$$\begin{aligned}
F_2 &= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC \\
&= \overline{A}(\overline{B}C + B\overline{C}) + A(\overline{B}\overline{C} + BC) \\
&= \overline{A}(B \oplus C) + A(\overline{B \oplus C}) \\
&= A \oplus B \oplus C
\end{aligned}$$

A	B	C	F_1	F_2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

三变量表决电路 奇偶校验

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

组合逻辑电路设计

1. 步骤

- 确定输入、输出以及它们之间的关系
- 列出真值表

- 化简
- 画出逻辑电路图

2. 例题:

例 1: 设计三变量表决电路

三人选组长，同意为**1**，不同意为**0**；两票以上同意为当选（为**1**），未当选为**0**。

三人: A, B, C $\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{1} \text{ 同意} \\ \mathbf{0} \text{ 不同意} \end{array} \right.$

当选: F $\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{1} \text{ 当选} \\ \mathbf{0} \text{ 未当选} \end{array} \right.$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

$$F = AB + AC + BC$$

(电路)

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

译码器

1. 二进制译码器


- 低电平有效 3-8 译码器：集成芯片 74138

$$\left\{ \begin{array}{l} S_A \\ \overline{S_B} \\ \overline{S_C} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{高电平有效} \\ \text{低电平有效} \end{array}$$

- 例题：

例: 使用74138芯片把3-8 译码器扩展为4-16 译码器

使用使能输入

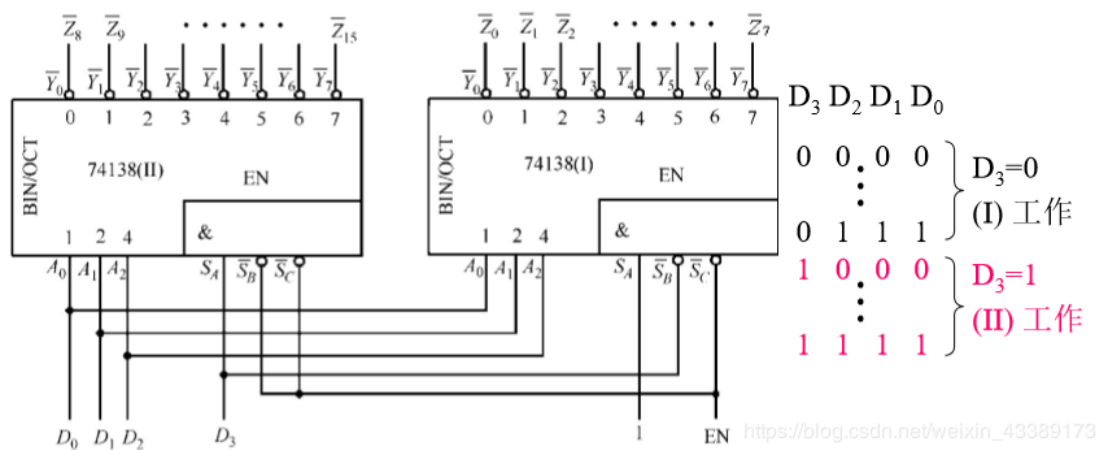

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

2. 使用译码器实现逻辑功能

例: 使用译码器和逻辑门实现以下功能函数

$$F_1(A, B, C) = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{C}$$

$$F_2(A, B, C) = (A + \overline{B} + C)(\overline{B} + \overline{C})$$

标准式

F ₁ AB					
C		00	01	11	10
	0	1	1	1	1
	1				1

F ₂ AB					
C		00	01	11	10
	0		0		
	1		0	0	

$$F_1(A, B, C) = \sum (0, 2, 4, 5, 6) = \prod (1, 3, 7)$$

$$F_2(A, B, C) = \sum (0, 1, 4, 5, 6) = \prod (2, 3, 7)$$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

方法1:

译码器 + 或门


使用高电平有效译码器

输出: 最小项

标准与或式

$$F_1(A, B, C) = \sum (0, 2, 4, 5, 6)$$

$$F_2(A, B, C) = \sum (0, 1, 4, 5, 6)$$

 

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

方法 2:


译码器+ 与非门

使用低电平有效译码器(74138)

与非门 → 最小项

$$\begin{aligned}F_1(A,B,C) &= m_0 + m_2 + m_4 + m_5 + m_6 \\&= \overline{\overline{m_0 + m_2 + m_4 + m_5 + m_6}} \\&= \overline{\overline{m_0} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_6}}\end{aligned}$$

标准与或式 → 与非门

 


https://blog.csdn.net/weixin_43389173

方法 3: 译码器 + 与门

低电平有效译码器(74138)

$$\begin{aligned}F_1(A,B,C) &= \Pi(1,3,7) \\&= M_1 \cdot M_3 \cdot M_7 \\&= \overline{m_1} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_7}\end{aligned}$$
 
$$\begin{aligned}F_2(A,B,C) &= \Pi(2,3,7) \\&= M_2 \cdot M_3 \cdot M_7 \\&= \overline{m_2} \cdot \overline{m_3} \cdot \overline{m_7}\end{aligned}$$



标准与或式: 低电平有效译码器+ 与门

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

多路选择器

1. 四选—多路选择器: 集成芯片 74153, 使能端: 低电平有效
2. 八选—多路选择器: 集成芯片 74151, 使能端: 低电平有效

3. 例题：


例1：使用多路选择器实现

$$F(A,B,C) = \overline{A}BC + B\overline{C} + A\overline{B}C = \sum (2, 3, 5, 6)$$

解： 3 变量

选择74151 (八选一多路选择器)

F	AB				
		00	01	11	10
C	0		1	1	
	1		1		1

 


一个多路选择器只能实现一个逻辑函数

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

第五章 触发器

基本 RS 触发器

1. 电路图

 

2. 状态图

\bar{R}	\bar{S}	Q^{n+1}
0	1	0
1	0	1
1	1	Q^n
0	0	不确定


3. 特征方程

Q^{n+1}
 $\bar{R}\bar{S}$
 Q^n

	00	01	11	10
0	Φ	0	0	1
1	Φ	0	1	1

$$\begin{cases} Q^{n+1} = \bar{\bar{S}} + \bar{R}Q^n \\ \bar{S} + \bar{R} = 1 \end{cases}$$

4. 状态转移图和激励表

 


基本RS触发器激励表

输出激励表		输入	
$Q^n \rightarrow Q^{n+1}$		\overline{R}	\overline{S}
0	0	Φ	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	1	Φ

https://blog.csdn.net/weixin_49989173

5. 时序图

 


不确定

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

时钟触发器

1. 时钟 RS 触发器

- 符号

 


- 特征方程


$$\begin{cases} Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n \\ S \cdot R = 0 \end{cases} \quad (\text{不同时为} \mathbf{1})$$

2. 时钟 D 触发器

- 符号

 


- 特征方程

 

3. 时钟 JK 触发器

- 符号

 


- 特征方程

$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

4. 时钟 T 触发器

- 符号

 

- 特征方程


$$\begin{cases} T=0, & Q^{n+1} = Q^n & \text{状态不变} \\ T=1, & Q^{n+1} = \bar{Q}^n & \text{状态翻转} \end{cases}$$

主从触发器

1. 作用：克服触发器空翻

2. 下边沿触发


3. 符号 (以 JK 触发器为例):

 

正边沿触发器

1. 上边沿触发

2. 符号 (以 JK 触发器为例):

 

https://blog.csdn.net/weixin_43389173


触发器间的相互转换

1. JK 触发器转换为 D 触发器

$$\begin{aligned} J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n &= D (\bar{Q}^n + Q^n) \\ &= D\bar{Q}^n + DQ^n \end{aligned}$$

$$\therefore J=D, K=\bar{D}$$


添加非门

 

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

 
2. JK 触发器转换为 T 触发器

$$\left. \begin{array}{l} \text{给定触发器: } Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n \\ \text{目标触发器: } Q^{n+1} = T \oplus Q^n = T\bar{Q}^n + \bar{T}Q^n \end{array} \right\} J = K = T$$



https://blog.csdn.net/weixin_43389173

3. T 触发器转换为 D 触发器

 

给定触发器: $Q^{n+1} = T \oplus Q^n$

目标触发器: $Q^{n+1} = D$

$$T \oplus Q^n = D$$

$$T = D \oplus Q^n$$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173


第六章 时序逻辑电路

同步时序电路分析

1. 写出输出方程、激励方程、状态方程
2. 画出状态表和状态图
3. 分析电路功能

- 例题

例1: 分析同步时序电路的逻辑功能

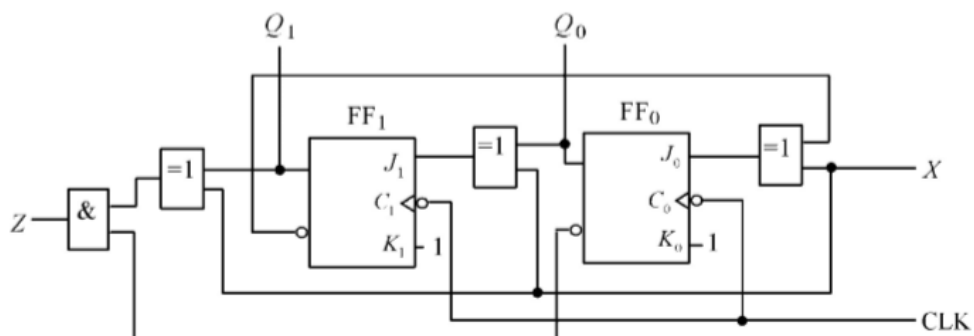

1) 输入 X 控制输入 J_0, K_0, J_1, K_1
 输出 Z 状态 Q_1 (MSB), Q_0

2) 方程组

输出方程

$$Z = (X \oplus Q_1^n) \cdot \overline{Q_0^n}$$

激励方程

$$\left\{ \begin{array}{l} J_0 = X \oplus \overline{Q_1^n} \\ K_0 = 1 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} J_1 = X \oplus Q_0^n \\ K_1 = 1 \end{array} \right.$$

状态方程

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = J_0 \overline{Q_0^n} + \overline{K_0} Q_0^n = (X \oplus \overline{Q_1^n}) \cdot \overline{Q_0^n} \\ Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n = (X \oplus Q_0^n) \cdot \overline{Q_1^n} \end{cases}$$

https://blog.csdn.net/weixin_43569173

3) 状态表和状态图

给定：输入 X , Q^n

求出：输出 Z , Q^{n+1}

状态表

	X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
$X=0$	0	0	0	0	1	0
	0	0	1	1	0	0
	0	1	0	0	0	1
	0	1	1	0	0	0
$X=1$	1	0	0	1	0	1
	1	0	1	0	0	0
	1	1	0	0	1	0
	1	1	1	0	0	0

$$Q_1^{n+1} = (X \oplus Q_0^n) \cdot \overline{Q_1^n}$$

$$Q_0^{n+1} = (X \oplus \overline{Q_1^n}) \cdot \overline{Q_0^n}$$

$$Z = (X \oplus Q_1^n) \cdot \overline{Q_0^n}$$

$$X=0 \begin{cases} Q_1^{n+1} = Q_0^n \cdot \overline{Q_1^n} \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n} \\ Z = Q_1^n \cdot \overline{Q_0^n} \end{cases}$$

$$X=1 \begin{cases} Q_1^{n+1} = \overline{Q_0^n} \cdot \overline{Q_1^n} \\ Q_0^{n+1} = Q_1^n \cdot \overline{Q_0^n} \\ Z = \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n} \end{cases}$$


https://blog.csdn.net/weixin_43389173

状态表


X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

状态图

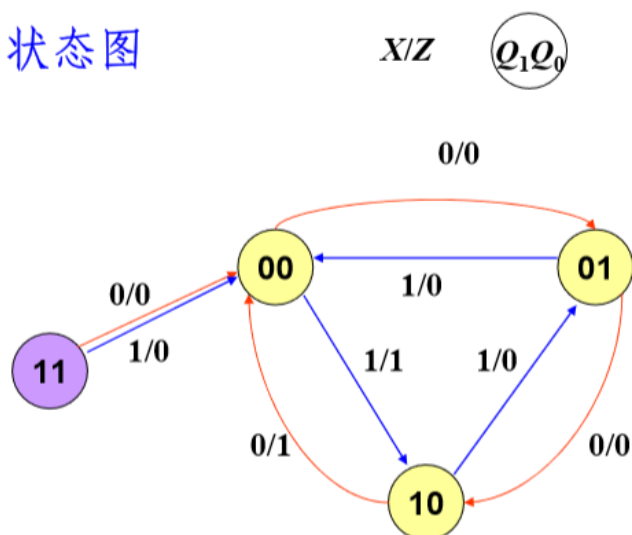

4) 电路功能

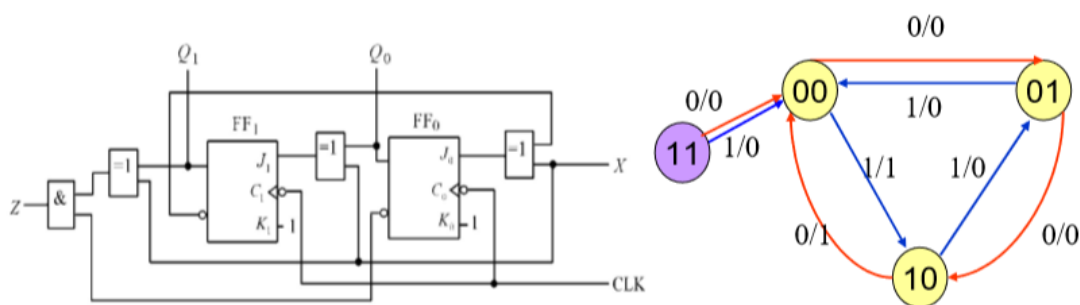

状态图的主要环路：
模3 加减法可逆计数器

$X=0, M-3$ 加法计数器: $Z=1$, 进位输出


$X=1, M-3$ 减法计数器: $Z=1$, 借位输出

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

同步时序电路设计

1. 画出状态转换图
2. 状态化简
3. 状态分配, 列出状态转换编码表
4. 选择触发器类型
5. 求状态方程、驱动方程、输出方程
6. 画电路图
7. 检查电路能否自启动

- 例：设计模五计数器

 

直接填入卡诺图

5 有效状态

$$Q_3^n Q_2^n Q_1^n$$

$$5 < 2^3 \quad 3 \uparrow \text{FF}$$

/Z

$$Q_3^{n+1} Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}$$

Z

	$Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
Q_1^n	0	0	0	Φ	1
	1	0	0	Φ	Φ

Q_3^{n+1}

	$Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
Q_1^{n+1}	0	0	0	Φ	0
	1	0	0	Φ	Φ

Q_2^{n+1}


	$Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
Q_1^{n+1}	0	0	1	Φ	0
	1	0	0	Φ	Φ

Q_1^{n+1}

	$Q_3^n Q_2^n$	00	01	11	10
Q_1^{n+1}	0	1	1	Φ	0
	1	0	0	Φ	Φ

https://blog.csdn.net/weixin_43389173


- 例 1

 进位 $RCO (CO)$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

例2: 利用74161 设计模24计数器

最大状态 23 (10111) 两个 74161

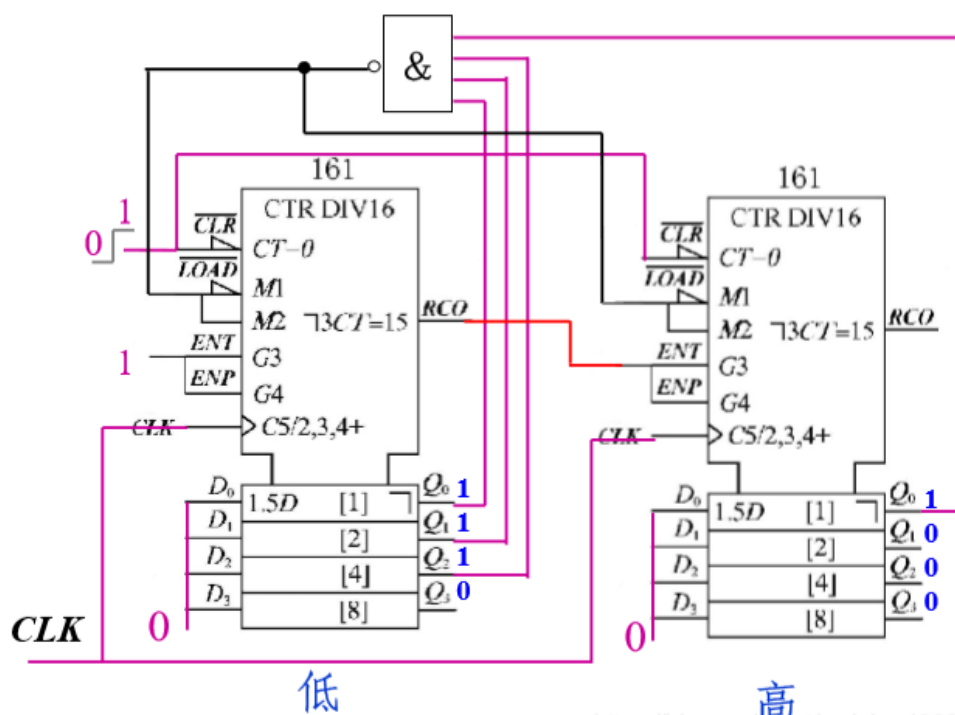


https://blog.csdn.net/weixin_43389173

- 例 2

例 3: 确定下列电路图的模数

M = ?

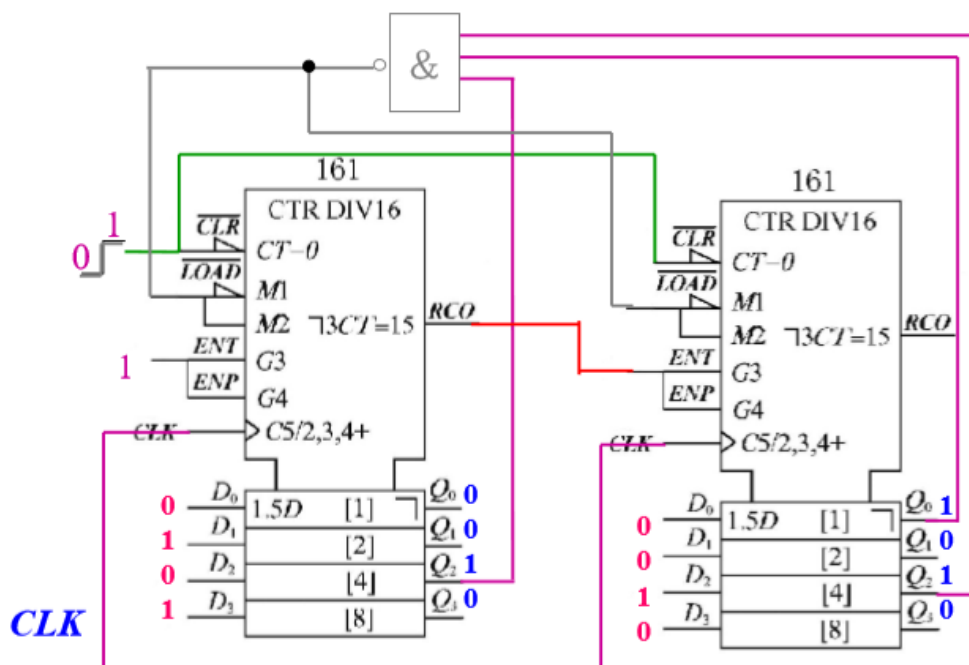

末态: **01010100 = 84**

初态: **01001010 = 74**

M = 84 - 74 + 1 = 11


https://blog.csdn.net/weixin_43389173

第七章 脉冲波形的产生与变换

555 定时器

- 管脚图

555 计时器管脚图

 


https://blog.csdn.net/weixin_43389173

施密特触发器

1. 电压特性

- 正向阈值电压 $V_{t+} = 2/3 V_{CC}$
- 负向阈值电压 $V_{t-} = 1/3 V_{CC}$
- 回差电压 $\Delta V = (V_{t+}) - (V_{t-})$

2. 波形变化

 


https://blog.csdn.net/weixin_43389173

单稳态触发器


1. 暂稳态持续时间 $T_w = 1.1RC$

2. V_c , V_o 波形图

 

多谐振荡器

- 电路图

 

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

- 性质

高电平宽度: $T_1 = 0.7(R_1 + R_2)C$

低电平宽度: $T_2 = 0.7R_2C$

- 例题

7.17 用 555 定时器设计一脉冲电路, 该电路振荡 0.2 s 停 0.1 s, 如此循环下去, 电路输出脉冲的振荡周期 $T = 8 \text{ ms}$, 占空比 $q = \frac{1}{2}$, 两级电容均取 $C = 1 \mu\text{F}$, 画出电路并计算电路各元件参数。

解: 根据题意, 须设计一个 $T = 0.3 \text{ s}$ 、每振荡 0.2 s 停 0.1 s 的多谐振荡器, 用 555 定时器的 R_D 来控制不振荡, Q_1 高电平为 0.2 s, 低电平 0.1 s, 周期 $T = 0.3 \text{ s}$, 占空比 $q = 0.2/0.3 = 2/3$

第(I)级: $\because q_1 = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} = \frac{2}{3}, \therefore R_1 = R_2$ 取 $C_1 = 1 \mu\text{F}$

代入周期公式: $T_1 = 0.7(R_1 + 2R_2)C = 0.7 \times 3R_1 \times 1 \times 10^{-6} \text{ s} = 0.3 \text{ s}$

$\therefore R_1 = R_2 = 143 \text{ k}\Omega$

第(II)级: $\because T_2 = 8 \text{ ms}, C_2 = 1 \mu\text{F}$, 占空比 $q_2 = R_3 / (R_3 + R_4) = 1/2 \therefore R_3 = R_4$

\therefore (II)级可用占空比可调的多谐振荡器, 带入周期公式


$T_2 = 0.7(R_3 + R_4)C_2 = 0.7 \times 2R_3C_2$

$8 \text{ ms} = 0.7 \times 2R_3 \times 1 \times 10^{-6}$

$\therefore R_3 = R_4 = 5.7 \text{ k}\Omega$

根据以上设计, 画出的电路如解题图 7.17.

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

 

解题图 7.17

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

第九章 数模与模数转换

数模转换电路 (DAC)

1. 全电阻网络 DAC

$$V_o = -\frac{2V_{ref}}{R} R_f \frac{X_1 2^2 + X_2 2^1 + X_3 2^0}{2^3} = -FSR \frac{X_1 2^2 + X_2 2^1 + X_3 2^0}{2^3}$$

$$V_{o\min} = -\frac{2V_{ref}}{R} R_f \cdot \frac{1}{2^n} \quad \text{分辨率 (不考虑0输出)}$$

$$V_{o\max} = -\frac{2V_{ref}}{R} R_f \cdot \frac{2^n - 1}{2^n} \quad \text{(在此系统中为负, 有倒向)}$$

例

3位二进制权电阻

DAC, $V_{ref} = 8 \text{ V}$,

$R_f = R = 2 \text{ k}\Omega$.

当 $X_1 X_2 X_3 = 011, 110$,

$V_o = ?$

$$FSR = \frac{2V_{ref}}{R} R_f = \frac{2 \times 8 \times 2k}{2k} = 16 \text{ V}$$

$$011 \quad V_o = -FSR \cdot \frac{3}{2^3} = -16 \times \frac{3}{8} = -6 \text{ V}$$

$$110 \quad V_o = -16 \times \frac{6}{8} = -12 \text{ V}$$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

2. R-2R 梯形电阻网络 DAC

$$V_o = - \underbrace{\frac{V_{ref}}{R} R_f}_{FSR} \cdot \frac{X_1 2^2 + X_2 2^1 + X_3 2^0}{2^3} \quad \therefore V_o = - \frac{V_i}{R} R_f$$

满刻度值 $FSR = \frac{V_{ref}}{R} R_f$

最大值 $V_{o\max} = - \frac{V_{ref}}{R} R_f \cdot \frac{7}{2^3} = - \frac{7}{2^3} FSR$


最小值 $V_{o\min} = - \frac{V_{ref}}{R} R_f \cdot \frac{1}{2^3} = - \frac{1}{2^3} FSR$

分辨率 $s = |V_{o\min}| = \frac{1}{2^3} FSR$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

3. R-2R 倒梯形电阻 DAC

电路:

 

R-2R 梯形DAC

$V_{ref} \longleftrightarrow$ 放大器
改变位置

此网络是电流输出型, 开关1端经运放和 R_f , 把电流转换成电压输出.

$$I = \frac{V_{ref}}{R}$$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

模数转换电路 (ADC)

1. 有舍有入并行比较

例： 5位 有舍有入并行比较ADC,
 $V_{\text{ref}} = 46.5 \text{ V}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$. 求:

1) $V_{\text{in}} = 34.9 \text{ V}$, $X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 = ?$

2) $V_{\text{in}} = 28.1 \text{ V}$, $X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 = ?$

3) 如果 $X = 10101$, $\overline{V_{\text{in}}} = ?$ $V_{\text{in}} = ?$

解: $s = \frac{V_{\text{ref}}}{2^5 - 1} = \frac{46.5}{31} = 1.5 \text{ V}$

1) $V_{\text{in}} = 34.9 \text{ V}$, $\frac{V_{\text{in}}}{s} = \frac{34.9}{1.5} = 23.3 \rightarrow 23 \text{ s}$ $X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 = 10111$

2) $V_{\text{in}} = 28.1 \text{ V}$, $\frac{28.1}{1.5} = 18.7 \rightarrow 19 \text{ s}$ $X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 = 10011$

3) $X = 10101$, (21) $\rightarrow 21 \text{ s}$ $\overline{V_{\text{in}}} = 21 \times 1.5 \text{ V} = 31.5 \text{ V}$

$V_i = (31.5 - \frac{1}{2} \times 1.5) \sim (31.5 + \frac{1}{2} \times 1.5) \quad (\overline{V_{\text{in}}} \pm \frac{1}{2} s)$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

2. 只舍不入并行比较

例: 4位只舍不入并行比较ADC, $V_{ref}=32\text{ V}$, $R=1\text{ k}\Omega$.

求:

1) $V_{in}=8.9\text{ V}$, $X_1X_2X_3X_4=?$

2) $V_{in}=25.6\text{ V}$, $X_1X_2X_3X_4=?$

3) 若 $X_1X_2X_3X_4=1001$, $\overline{V_{in}}=?$ $V_{in}=?$

解: $s = \frac{V_{ref}}{2^4} = \frac{32}{16} = 2\text{ V}$

1) $V_{in}=8.9\text{ V}$, $\frac{V_{in}}{s} = \frac{8.9}{2} = 4.45 \rightarrow 4s \rightarrow X_1X_2X_3X_4 = 0100$

2) $V_{in}=25.6\text{ V}$, $\frac{25.6}{2} = 12.8 \rightarrow 12s \rightarrow X_1X_2X_3X_4 = 1100$

3) $X=1001$, $(9) \rightarrow 9s$ $\overline{V_{in}} = 9 \times 2 = 18\text{ V}$

$V_{in} = 18 \sim 20\text{ V}$ $\overline{V_{in}} \sim (\overline{V_{in}} + s)$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

3. 并/串型 ADC

- 高 4 位只舍不入, 低 4 位有舍有入

- 例题

9.22 6位并/串型ADC电路，高三位用只舍不入方法，低三位用有舍有入方法，若 $V_{\text{ref}} = 5.42 \text{ V}$ ， $V_{\text{in}} = 3.26 \text{ V}$ ，求输出的6位二进制数 $X_1 \sim X_6$ 的值。（保留2位小数）

解：高三位： $s_1 = \frac{V_{\text{ref}}}{2^3} = \frac{5.42}{8} = 0.68 \text{ V}$ $\frac{V_{\text{in}}}{s_1} = \frac{3.26}{0.68} = 4.79 \rightarrow 4$
 $X_1 X_2 X_3 = 100$

低三位： $V'_{\text{in}} = V_{\text{in}} - 4s_1 = 3.26 - 4 \times 0.68 = 0.54 \text{ V}$

$V'_{\text{ref}} = s_1 = 0.68 \text{ V}$

$s_2 = \frac{V'_{\text{ref}}}{2^3 - 1} = \frac{0.68}{7} = 0.10 \text{ V}$ $\frac{V'_{\text{in}}}{s_2} = \frac{0.54}{0.10} = 5.40 \rightarrow 5$

$\therefore X_1 \sim X_6 = 100101$

$X_4 X_5 X_6 = 101$

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

第十章 半导体存储器

随机存储器 (RAM)


RAM 扩展

1. 位扩展

- 方法：相同 RAM 并行连接；共用：地址线，R/W，CS

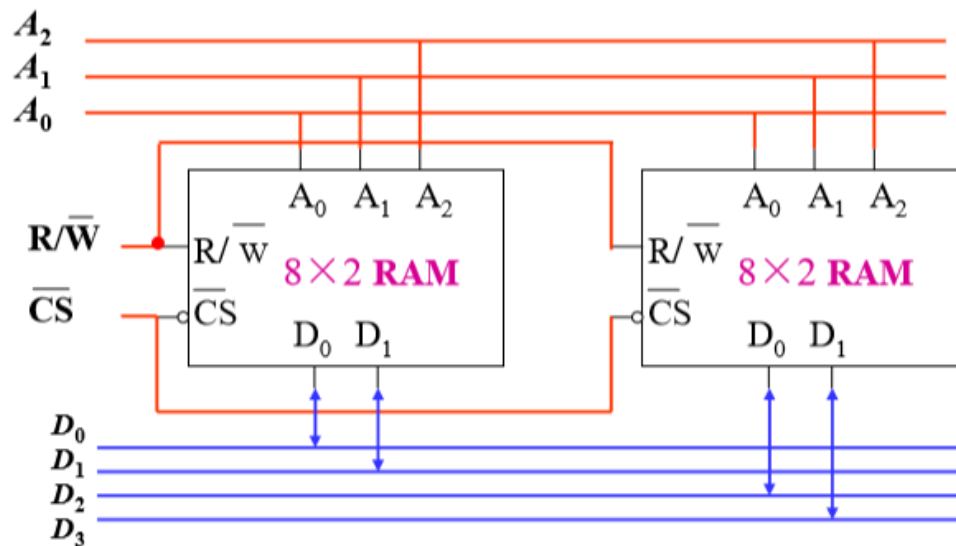例：将 8×2 RAM 扩展为 8×4 RAM

$$\frac{8 \times 4}{8 \times 2} = 2 \quad (8 \times 2 \text{ RAM})$$



存储器同时工作，地址范围不改变，字长扩展

2 位 \rightarrow 4 位


https://blog.csdn.net/weixin_43389173

2. 字扩展

- 方法：增加地址线；使用 CS 扩展字；共用：原始地址线，R/W，数据线

例 2. 将 8×2 RAM 扩展为 32×2 RAM

$$\frac{32 \times 2}{8 \times 2} = 4$$

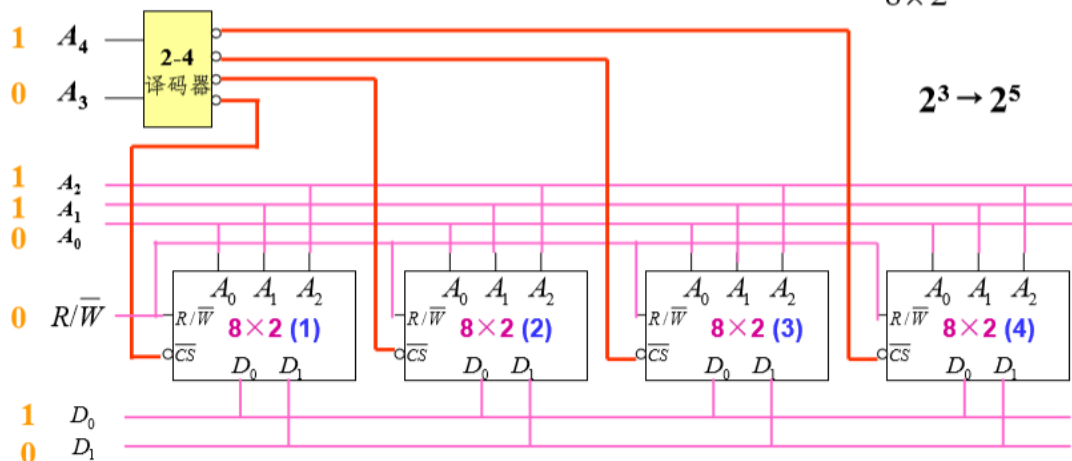

练习

地址范围：

$A_4 A_3 A_2 A_1 A_0$

(1) 00000-00111

(2) 01000-01111

(3) 10000-10111

(4) 11000-11111

https://blog.csdn.net/weixin_43389173


3. 字长和地址扩展

- 先扩位，后扩字

例 1. 将 8×2 RAM 扩展为 16×4 RAM.

$$\frac{16 \times 4}{8 \times 2} = 4(8 \times 2 \text{ RAM})$$

最好是先扩位，后扩字

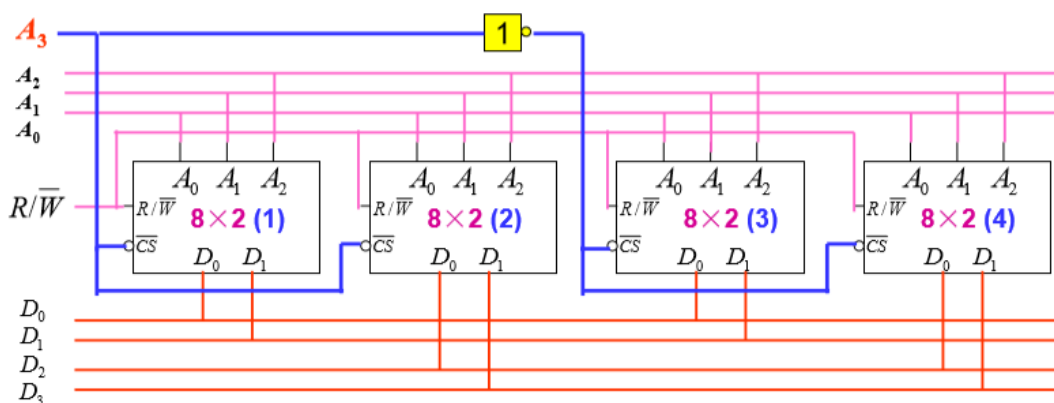

地址范围


(1)(2): 0000 - 0111

(3)(4): 1000 - 1111

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

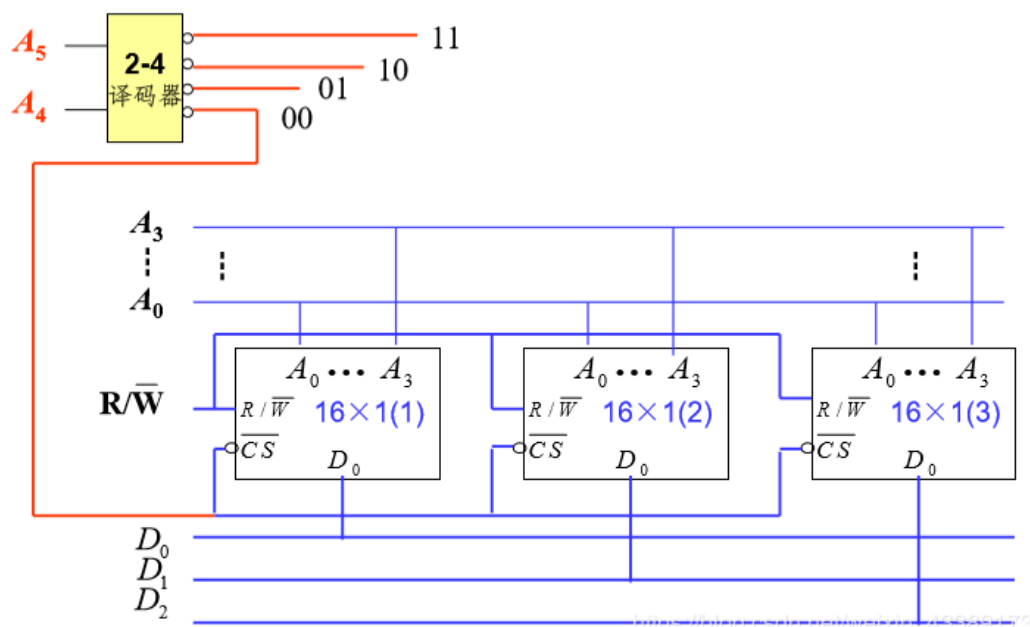
例 2. 将 16×1 RAM 扩展为 64×3 RAM.

$$\frac{64 \times 3}{16 \times 1} = 12 \quad (16 \times 1 \text{ RAM})$$



10.6 RAM2114 (1k×4) 组成如图 10.6 所示电路。

- (1) 确定图示电路内存单元的容量是多少？若要实现 $2k \times 8$ 的内存，需要多少片 2114 芯片？
- (2) 写出 2114(1) 至 2114(3) 的地址范围（用十六进制表示）。

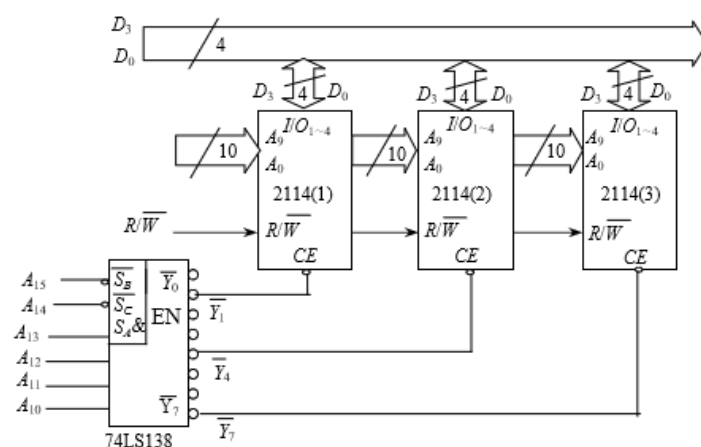

题图 10.6

解:

- (1) 容量是 $(1K \times 3) \times 4 = 3K \times 4$
 $\frac{2K \times 8}{1K \times 4} = 4$ 片 2114 可以实现 $2K \times 8$ 内存
- (2) 2114 (1): 2400H~27FFH
 2114 (2): 3000H~33FFH
 2114 (3): 3C00H~3FFFH

只读存储器 (ROM)

- ROM 存储矩阵节点连接图

1. 只读存储器实现组合逻辑功能函数


例：利用ROM实现一个全加器

解：全加器真值表

ROM 与译码器相同，
只能实现与或标准式

A	B	C_i	S	C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

https://blog.csdn.net/weixin_43389173

 

https://blog.csdn.net/weixin_43389173