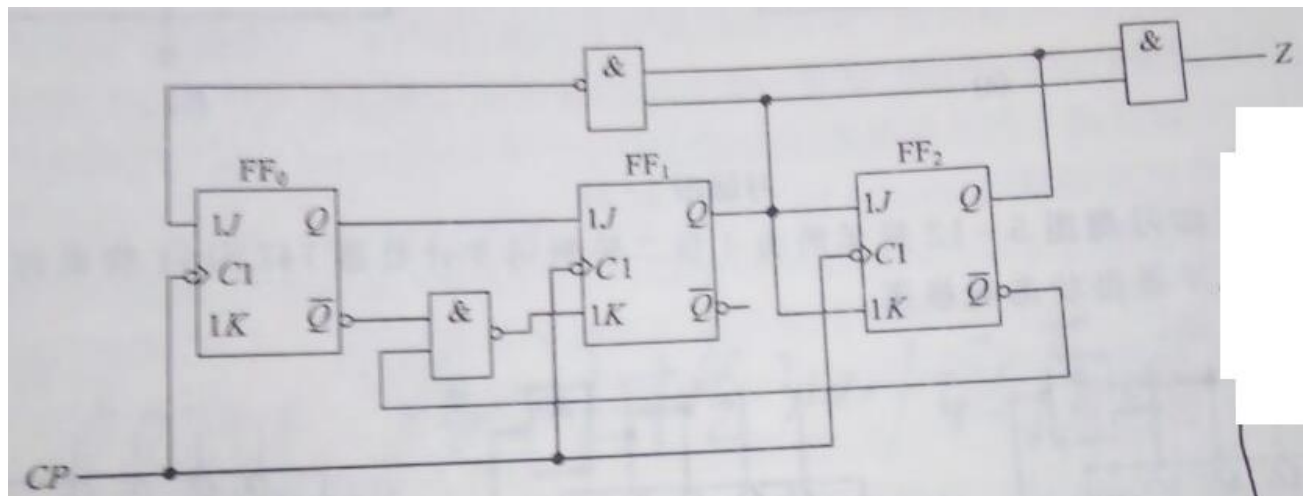


分析下面的时序逻辑电路的功能并说明电路能否自启动，**要求：**写出电路的驱动方程、时钟方程、输出方程、状态方程，列出状态转换表和状态转换图。

1. 电路如下：



2. 电路如下：


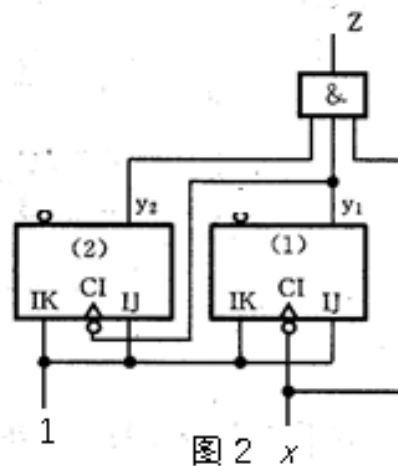


图 2

3. 电路如下:

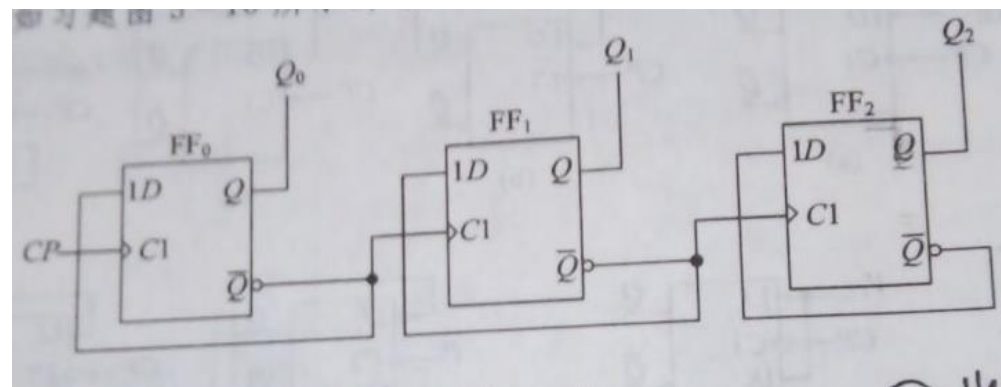

4. 电路如下:

