

# Part IV Verilog HDL 及其编程

## Lecture 17 Verilog HDL 时序逻辑设计

### 一、触发器的设计

#### 1、 $R$ - $S$ 触发器

##### (1) 基本 $R$ - $S$ 触发器

```
module BASICRS(R,S,Q,Qn);
```

```
    input R,S;
```

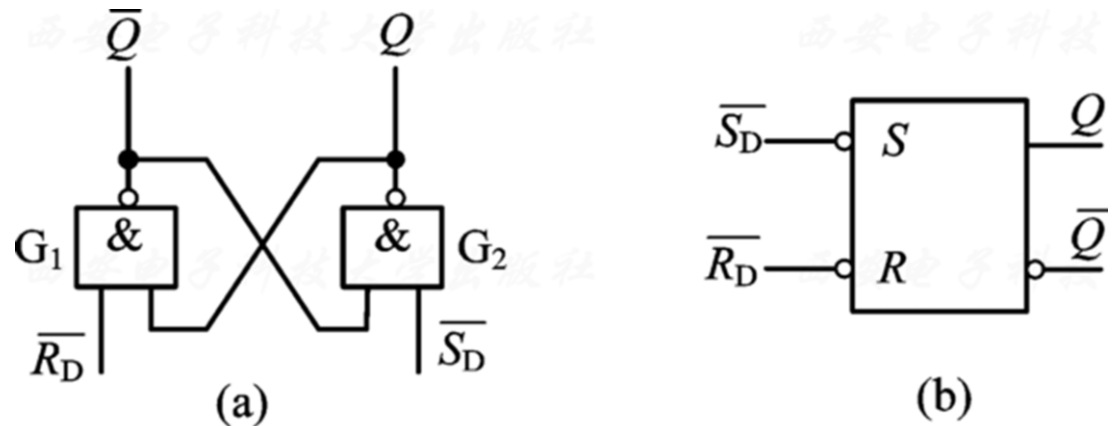


图5.2.1 与非门构成的基本R-S触发器

```
output Q,Qn;
```

```
wire Q1,Qn1;
```

```
wire Rd,Sd;
```

```
assign Q=Q1;
```

```
assign Qn=Qn1;
```

```
nand u1(Qn1,Q1,Rd);
```

```
nand u2(Q1,Qn1,Sd);
```

endmodule


## (2) 钟控 $R$ - $S$ 触发器

```
module BASIC_RS_CP(R, S, CP, Q, Qn);
```


```
input R, S, CP;
```

```
output Q, Qn;
```

```
wire Q1, Qn1;
```

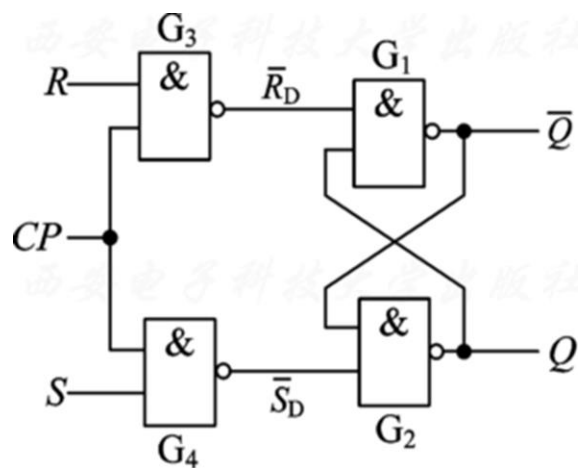

(a)

 

(b)

图5.2.7 钟控 $R$ - $S$ 触发器

(a) 电路图; (b) 逻辑符号

```
wire Rd,Sd;
```

```
assign Q=Q1;
```

```
assign Qn=Qn1;
```

```
nand u3(S,CP,Sd);
```

```
nand u4(R,CP,Rd);
```

```
nand u1(Sd,Qn1,Q1);
```

```
nand u2(Rd,Q1,Qn1);
```

endmodule

## 2、D 触发器

### (1) 基本功能 *D* 触发器

```
module BASIC_DFF_DN(D,CP,Q,QN);
```

```
    input D,CP;
```

```
    output Q,QN;
```

```
    reg Q;
```

```
assign QN=~Q;
```

```
always @(negedge CP)
```

```
Q=D;
```

```
endmodule
```

## (2) 异步置位复位 *D* 触发器

```
module ASYNC_RS_D_FF (D,CP,R,S,Q,QN);
```

```
input D,CP,R,S;
```

output Q,QN;

reg Q;

assign QN=~Q;

always @(posedge CP,posedge R,posedge S)

if (R) Q<=1'b0;

else if (S) Q<=1'b1;

else Q<=D;

endmodule

### (3) 同步置位复位 *D* 触发器

```
module SYNC_RS_D_FF(D,CP,R,S,Q,QN);
```

```
    input D,CP,R,S;
```

```
    output Q,QN;
```

```
    reg Q;
```

```
    assign QN=~Q;
```



```
always @(posedge CP)
```

```
    if (R) Q<=1'b0;
```

```
    else if (S) Q<=1'b1;
```

```
    else Q<=D;
```

```
endmodule
```

### 3、异步复位置位 J-K 触发器

```
module ASYNC_RS_JK_FF(J,K,CP,R,S,Q,QN);  
  
    input J,K,CP,R,S;  
  
    output Q,QN;  
  
    reg Q;  
  
    assign QN=~Q;  
  
    always @(posedge CP,posedge R,posedge S)
```

if (R)  $Q \leq 1'b0$

else if (S)  $Q \leq 1'b1$ ;

else begin

if (J==1&&K==1)  $Q \leq \sim Q$ ;

else if (J==0&&K==1)  $Q \leq 1'b0$ ;

else if (J==1&&K==0)  $Q \leq 1'b1$ ;

end

```
endmodule
```

## 4、钟控 $T$ 触发器

```
module T_FF(T,CP,Q,QN);
```

```
    input T,CP;
```

```
    output Q,QN;
```

```
    reg Q;
```

```
    assign QN=Q;
```

```
always @(posedge CP)
```

```
    if (T) Q<=~Q
```

```
endmodule
```

## 二、时序逻辑电路设计的基本思路

从问题出发，画出正确的原始状态图，直接根据原始状态图进行行为描述。

或者对原始状态图进行化简，然后根据简化后的状态图进行行为描述。

当然，各状态需要先进行编码！

也可以进行结构描述、数据流描述等。

**显然，行为描述效率高！**

**【例 1】**设计一个“111”序列检测器，用来检测串行二进制序列，要求当连续输入三个或三个以上 1 时，检测器输出为 1，否则输出为 0。

**【解答】**原始状态图及状态表如下：

 


图5.4.29 例5.4.9的原始状态转移图

表5.4.15 例5.4.9的原始状态转移真值表

现态	次态/输出 $Z$	
	$x=0$	$x=1$
A	A/0	B/0
B	A/0	C/0
C	A/0	D/1
D	A/0	D/1

```
module Mealy_samp3(clock,resetn,x,z);
```

```
input clock,resetn,x;
```

```
output reg z;
```



```
reg [1:0] y;
```

```
parameter [1:0] A=2'b00,B=2'b01;
```

```
parameter [1:0] C=2'b10,D=2'b11;
```

```
always @(negedge resetn,posedge clock)
```

```
    if (~resetn) y<=A;
```

```
    else case (y)
```

```
        A:if (x) begin z<=0;y<=B;end
```

else begin  $z \leq 0$ ;  $y \leq A$ ; end

B: if (x) begin  $z \leq 0$ ;  $y \leq C$ ; end

else begin  $z \leq 0$ ;  $y \leq A$ ; end

C: if (x) begin  $z \leq 1$ ;  $y \leq D$ ; end

else begin  $z \leq 0$ ;  $y \leq A$ ; end

D: if (x) begin  $z \leq 1$ ;  $y \leq D$ ; end

else begin  $z \leq 0$ ;  $y \leq A$ ; end

endcase

endmodule

简化状态图如下：

第一种代码：

module

 


图5.4.30 例5.4.9化简后的状态转移图

```
Mealy_samp1(clock,resetn,x,z);
```

```
    input clock,resetn,x;
```

```
    output reg z;
```

```
    reg [1:0] y;
```

```
    parameter [1:0] A=2'b00,B=2'b01,C=2'b10;
```

```
    always @(negedge resetn,posedge clock)
```

```
        if (~resetn) y<=A;
```

else case (y)

A:if (x) begin y<=B;z<=0;end

else begin y<=A;z<=0;end

B:if (x) begin y<=C;z<=0;end

else begin y<=A;z<=0;end

C:if (x) begin y<=C;z<=1;end

else begin y<=A;z<=0;end

```
default:begin y<=A;z<=0;end
```

```
endcase
```

```
endmodule
```

第二种代码:

```
module Mealy_samp2(clock,resetn,x,z);
```

```
    input clock,resetn,x;
```

```
output reg z;
```

```
reg [1:0] y;
```

```
parameter [1:0] A=2'b00,B=2'b01,C=2'b10;
```

```
always @(negedge resetn,posedge clock)
```

```
    if (~resetn) y<=A;
```

```
    else begin
```

```
        case (y)
```

A:if (x) y<=B; else y<=A;

B:if (x) y<=C; else y<=A;

C:if (x) y<=C; else y<=A;

default: y<=A;

endcase

z=(y==C&&x);

end



```
endmodule
```

第三种代码：最符合 Mealy 型的特点

```
module Mealy_samp1(clock,resetn,x,z);
```

```
    input clock,resetn,x;
```

```
    output reg z;
```

```
    reg [1:0] y,Y;
```

```
parameter [1:0] A=2'b00,B=2'b01,C=2'b10;
```

```
always @(y,x) //与时钟无关
```

```
case (y)
```

```
  A:if (x) begin y<=B;z<=0;end
```

```
    else begin y<=A;z<=0;end
```

```
  B:if (x) begin y<=C;z<=0;end
```

```
    else begin y<=A;z<=0;end
```

```
C:if (x) begin y<=C;z<=1;end
```

```
    else begin y<=A;z<=0;end
```

```
    default:begin y<=A;z<=0;end
```

```
endcase
```

```
always @(negedge resetn,posedge clock)
```

```
    if (~resetn) Y<=A; else Y<=y;
```

```
endmodule
```

第四种代码：最符合 Mealy 型的特点，更简洁

```
module Mealy_samp1(clock,resetn,x,z);
```

```
    input clock,resetn,x;
```

```
    output z;
```

```
    reg [1:0] y;
```

```
    parameter [1:0] A=2'b00,B=2'b01,C=2'b10;
```

always @(negedge resetn,posedge clock)

if (~resetn) Y<=A;

else case (y)

A:if (x) y<=B; else y<=A;

B:if (x) y<=C; else y<=A;

C:if (x) y<=C; else y<=A;

default: y<=A;

```
endcase
```

```
assign z=(y==C&&x);
```

```
endmodule
```

【例 2】用 Verilog HDL 描述下图所示电路：

图中：A、B、C 表示三个

 


图5.4.33 例5.4.10的状态转移图

有效状态； `clk` 是同步时钟； `x` 是输入信号并控制状态的转移； `resetn` 是复位控制信号； `z` 是输出信号。

状态的转移只能在同步时钟信号 `clk` 的上升沿发生。

```
module Moore_samp(clock,resetn,x,z);  
    input clock,resetn,x;
```

output z;

reg [2:0] y;

parameter [2:0] A=3'b001,B=3'b010;

parameter [2:0] C=3'b100;

always @(negedge resetn,posedge clock)

if (~resetn) y<=A;

else case (y)



A:if (x) y<=B; else y<=A;

B:if (x) y<=C; else y<=A;

C:if (x) y<=C; else y<=A;

default:y<=A;

endcase

assign z=(y==C);

endmodule

## 三、常用时序逻辑电路的设计

### 1、计数器

#### (1) 基本同步计数器

```
Module counter_basic(cp,q,co);
```

```
Parameter msb=3;
```

Input cp;

Output reg[msb:0] q;

Output reg co;

Always @(posedge cp)

Begin

    If (q==4'b1110) co<=1;

    Else co<=0;

Q<=q+1'b1;

End

endmodule

## (2) 同步复位计数器

Module counter\_basic(cp,r,q,co);

Parameter msb=3;

Input cp,r;

```
Output reg[msb:0] q;
```

```
Output reg co;
```

```
Always @(posedge cp)
```

```
    If (r) Begin
```

```
        q<=0;
```

```
        co<=0;
```

```
    end
```

```
else Begin
```

```
    If (q==4'b1110) co<=1;
```

```
    Else co<=0;
```

```
    Q<=q+1'b1;
```

```
End
```

```
endmodule
```

### (3) 异步复位计数器

```
Module counter_basic(cp,r,q,co);
```

```
    Parameter msb=3;
```

```
    Input cp,r;
```

```
    Output reg[msb:0] q;
```

```
    Output reg co;
```

```
    Always @(posedge cp,posedge r)
```

```
        If (r) Begin
```

q<=0;

co<=0;

end

else Begin

If (q==4'b1110) co<=1;

Else co<=0;

Q<=q+1'b1;



End

endmodule

## (4) 同步置数计数器

Module counter\_basic(cp,r,s,d,q,co);

Parameter msb=3;

Input cp,r,s;

Input[msb:0] d;

Output reg[msb:0] q;

Output reg co;

Always @(posedge cp)

    If (r) Begin

        q<=0;

        co<=0;

    end

else if (s) begin

q<=d;

end

else Begin

If (q==4'b1110) co<=1;

Else co<=0;

Q<=q+1'b1;

End

endmodule

(5) 计数控制计数器

(6) 加减同步计数器

## 2、寄存器

(1) 锁存寄存器

Module latch(clk,lock,in,out);

Input clk;

Input lock;

Input[7:0] in;

Output reg[7:0] out;

always@(posedge clk)

    if (lock) out<=in;

endmodule

## (2) 缓冲寄存器

```
Module latch(clk,OE,in,out);
```

```
Input clk;
```

```
Input OE;
```

```
Input[7:0] in;
```

```
Output[7:0] out;
```

```
reg[7:0] R;
```

```
assign out=OE?R:8'bzzzzzzzz;
```

```
always@(posedge clk) R<=in;
```

```
endmodule
```

### (3) 锁存、缓冲寄存器

```
Module latch(clk,lock,OE,in,out);
```

```
Input clk;
```

```
Input lock;
```

Input OE;

Input[7:0] in;

Output[7:0] out;

reg[7:0] R;

always@(posedge clk)

if (lock) R<=in;

assign out=OE?R:8'bzzzzzzzz;



endmodule

### 3、移位寄存器

#### (1) 右移串入、串出移位寄存器

Module shift(clk,in,out);

Input clk;

Input in;

Output out;

```
Reg[7:0] R;
```

```
Assign out=R[7];
```

```
always@(posedge clk) R<={R[6:0],in};
```

```
endmodule
```

## (2) 右移串入、并出移位寄存器

```
Module shift(clk,in,out);
```

Input clk;

Input in;

Output[7:0] out;

Reg[7:0] R;

Assign out=R;

always@(posedge clk) R<={R[6:0],in};

endmodule

### (3) 并入、右移串出移位寄存器